

## CS5120 Homework Assignment 04

Student ID: 107065507

Name: 盧允凡

### 1. Design Concept

Goal: 設計一個以 systolic array 的方式完成 4x4 matrix multiplication，並且用 sram 存放。

$$C = A \times B$$

FSM:



IDLE: 待 start signal 開始

READ\_1: 從 sram 讀取 A 和 B 矩陣的值存下來

READ\_2: 確認 A 與 B 都存取完畢，進入下個 state

CALC: 開始計算，以 systolic 方式，需要 8 cycles

STORE\_1: 將 C 矩陣的值存入 sram


STORE\_1\_5: 緩衝用的 state

STORE\_2: 確認是否完成，如完成，進入 DONE，尚未完成回到 READ\_1 計算下一個測資

DONE: 完成

#### Processing Elements (PE):

PE 是一個用來計算的單元，4x4 matrix 總共用了 16 個 PE

 

其中

clk: clock signal

r: reset signal

out\_a = in\_a

out\_b = in\_b


out\_c = out\_c + in\_a \* in\_b

需要注意的是每個 PE 的 reset signal 不一，所以不能吃同一個 signal，需要再另外宣告 7 個 reset signal (下部分解釋)

### Systolic array:

一矩陣乘法  $C = A \times B$


PE input 的時序如下圖

 

PE 編號是 row-major，所以 pe0 的 reset signal 為 r0，pe1 和 pe4 的 reset signal 為 r1，跟上圖的時間序一致，以此類推。

共需要 7 cycles 再加上一個 input 皆為 0 的 cycle，共 8 個。

 從外界 input 的 signal 有 a0, a1, a2, a3 以及 b0, b1, b2, b3。



每個 cycle 的 input 皆不同。

第一個 cycle 為  $a0=A[0][0]$ ,  $a1=0$ ,  $a2=0$ ,  $a3=0$ ,  $b0=B[0][0]$ ,  $b1=0$ ,  $b2=0$ ,  $b3=0$ ,  $b4=0$

第二個 cycle 為  $a0=A[0][1]$ ,  $a1=A[1][0]$ ,  $a2=0$ ,  $a3=0$ ,  $b0=B[1][0]$ ,  $b1=B[0][1]$ ,  $b2=0$ ,  $b3=0$

以此類推...

### SRAM:

此次 lab 使用的 sram 為  $16*128*3=6144$ ，每個 8-bit (1 byte) 的記憶體。

且為 single port sram。

每一筆測資需花費  $16*2*2$  cycles 讀取。總共花費  $128*16*2*2$  cycles 讀取。

每一筆測資需花費  $16*2$  cycles 存入。這裡會需要 2 cycles 是因為我要把答案印出來寫在一個文字檔上，要讓 out\_valid 這個 signal 有 rise and down 的行為，所以多花了一個 cycle，可能有更好的方式不用多花費。

### SRAM area estimation:

According to the following information,

"The area of a single-port 8192x8 SRAM is  $347,200 \text{ um}^2$ ."


The area of a single-port  $16*128*3$  SRAM is  $3703466 \text{ um}^2$ .

## 2. Simulation and Discussion

### Latency:

128 筆測資總共花費 134,435,000 ns 的時間完成。

第一筆測資的完成間。

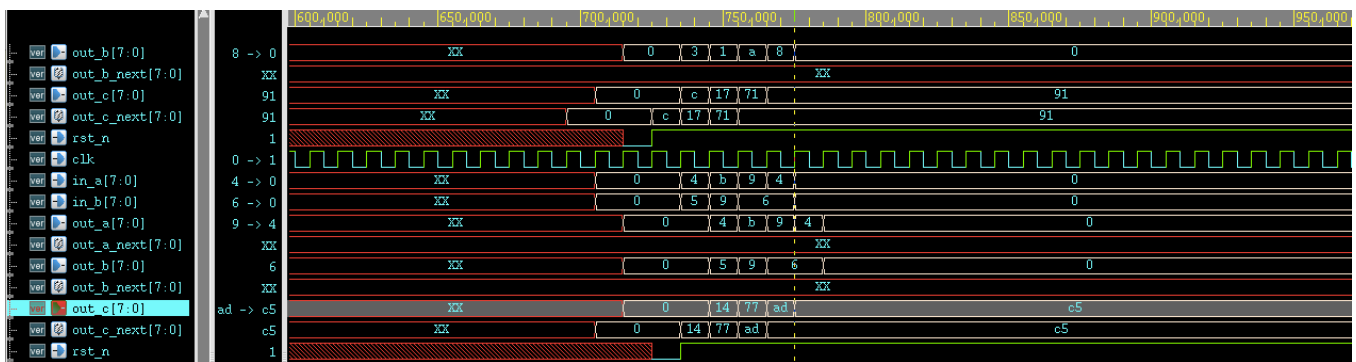

把答案印出在一個.txt 檔，跟 golden output 檔案做比較。

```
the programs that are using this file.
*Verdi3* : Create FSDB file 'hw04_syn.fsdb'
*Verdi3* : Begin traversing the scopes, layer (0).
*Verdi3* : End of traversing.
Simulation complete via $finish(1) at time 484415 NS + 0
./hw04_t.v:114      $finish;
ncsim> exit
[yunfanlu@ic29 hw04]$ diff out_log.txt response_C.txt
[yunfanlu@ic29 hw04]$
```

答案皆正確。

### 3. Summary

上一份 lab 做過 convolution 的練習，所以這份作業寫起來較得心應手，也學習到了 systolic array 的設計技巧。

在存入答案到 sram 的過程用了 2 cycles，為的是要寫入 output file，可能有更好的寫法只用 1 cycle。